

Disable & Enable
push buttons

من تزايد

① Add —|P|—

→ name : Enable

→ address : P0000 D مثلاً

② Add —|P|—

→ name : Disable

→ address : P0000 E مثلاً


هنا ال push button استخدما positive edge يعني من ندوسها رح تجل كهرباء للأجزاء

من الثانية (يعني ملحك نشوفه من يشتغل

Enable —|P|— Start (S)

← فيه نستخدم (set) — حتى نغزن القيمة مالتة

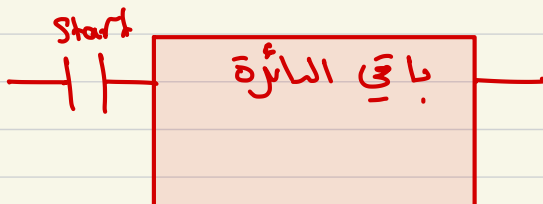ال Address مال set هو الي رح نستخدم بالمعادلة



هسه حتى نطفي الدائرة نزيد نصفر الكهرباء او القيمة بال address مال Start

Disable —|P|— Start (R)

← نستخدم (Reset) — لنفس عنوان ال Start